



Circuitos Digitais (116351) - 4º Experimento

CIRCUITOS COMBINACIONAIS: COMPARADOR DE PALAVRAS

OBJETIVO: Esta experiência visa a descrição e projeto de um comparador de palavras binárias, usando-se as técnicas de síntese de circuitos combinacionais já vistas: tabela da verdade, simplificação por mapa de Karnaugh e implementação da função booleana simplificada com portas lógicas.

1. INTRODUÇÃO TEÓRICA

1.1. GENERALIDADES

O projeto de circuito combinacional envolve quase sempre 5 passos, a saber:

- Descrição do sistema;
- Elaboração da tabela da verdade;
- Obtenção das funções booleanas a partir da tabela da verdade;
- Simplificação das funções booleanas obtidas (métodos de minimização); e
- Elaboração do diagrama lógico a partir das funções booleanas simplificadas.

O **comprimento** de uma palavra binária é o número de *bits* que compõem a palavra. Por exemplo, a palavra binária 01101 possui 5 *bits*.

Será visto nesta introdução apenas a descrição do sistema. As outras etapas do projeto serão cumpridas pelo aluno na parte experimental.

1.2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Um comparador de palavras, como seu próprio nome diz, compara duas palavras de n *bits* cada uma. Quando as duas palavras forem iguais, a saída será 1; caso contrário a saída deverá ser 0.

O diagrama de blocos de um comparador de palavras de 4 *bits* é mostrado na **Figura 1**.

 


Figura 1 – Comparador de palavras de 4 bits

Se as palavras $A = A_3A_2A_1A_0$ e $B = B_3B_2B_1B_0$ forem iguais, a saída Y deverá ser 1. Se forem diferentes, a saída Y deverá ser 0.

Um comparador de palavras de 4 *bits* pode ser facilmente implementado com portas XNOR's como mostra a **Figura 2**.

 


Figura 2 – Implementação do comparador da Figura 1

Na **Figura 2**, a saída será 1 somente quando $A = B$.

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Projetar e montar um comparador de palavras de 3 *bits*, usando apenas portas NAND de duas entradas.

a) Complete a tabela da verdade abaixo.

Entradas		Saída
A_i	B_i	Z_i
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

- Obtenha a função booleana Z_i .
- Minimize a função obtida no item **b**.
- Faça um diagrama lógico parcial (comparação do par de bits (A_i, B_i)).
- Implemente este diagrama parcial e verifique a tabela da verdade do item **a**.
- Faça um diagrama lógico total.
- Implemente este diagrama lógico total.
- Apresente os resultados obtidos em forma de tabela da verdade e faça comentários.

2.2. Projetar um comparador de duas palavras de 2 *bits*, com 3 saídas, tal que $Y_1 = 1 \Leftrightarrow A > B$, $Y_2 = 1 \Leftrightarrow A = B$ e $Y_3 = 1 \Leftrightarrow A < B$. Usar portas AND, OR, NOT e XOR.

$$A = A_1A_0$$

$$B = B_1B_0$$

Sugestão: Divida o problema em 2 comparadores de 2 *bits*. A primeira comparação é feita com os *bits* mais significativos. Se forem iguais é feita a segunda comparação.

 


Figura 3 – Comparado com 3 saídas

 


Figura 4 – Implementação da Figura 3

- Elabore uma tabela da verdade parcial.
- Obtenha as funções booleanas parciais.
- Minimize as expressões obtidas no item **b**.
- Faça um diagrama lógico parcial (comparação do *bit* mais significativo).
- Implemente este diagrama lógico parcial e verifique a tabela da verdade do item **a**.
- De acordo com a **Figura 4**, faça o diagrama lógico total.
- Implemente este diagrama lógico total.
- Apresente os resultados obtidos em forma de tabela da verdade e faça comentários.

3. SUMÁRIO

Um comparador de duas palavras de mesmo comprimento é estudado. Se as duas palavras forem iguais, a saída será 1; caso contrário a saída será 0. É apresentado, também, um comparador de 3 saídas Y_1 , Y_2 e Y_3 que será 1, respectivamente, quando $A > B$, $A = B$ e $A < B$.

4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL

- software Quartus II
- FPGA Altera Cyclone II.

5. TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1. Implemente um comparador de palavras de 4 *bits* em que a saída seja 1 somente quando $A = B$. Use 4 portas XOR e obtenha um diagrama com um total de 5 portas, como o da **Figura 2**. A porta de saída será uma:
 - a) NAND de 4 entradas.
 - b) NOR de 4 entradas.
 - c) AND de 4 entradas.
 - d) OR de 4 entradas.
2. Implemente um comparador de palavras de 4 *bits* em que a saída seja 1 somente quando $A \neq B$. Use 4 portas XOR e obtenha um diagrama com um total de 5 portas, como o da **Figura 2**. A porta de saída será uma:
 - a) NAND de 4 entradas.
 - b) NOR de 4 entradas.
 - c) AND de 4 entradas.
 - d) OR de 4 entradas.
3. Implemente um comparador de palavras de 4 *bits* em que a saída seja 1 somente quando $A = B$. Use apenas portas XOR de 2 entradas. O diagrama terá no mínimo:
 - a) 6 portas XOR.
 - b) 7 portas XOR.
 - c) 8 portas XOR.
 - d) NDA
4. No comparador de palavras de 2 *bits* do item 2.2 da parte experimental, se usássemos apenas portas AND de duas entradas, portas OR de duas entradas e NOT, teríamos um circuito com (suponha que as entradas possuam seus complementos disponíveis):
 - a) 7 portas AND, 4 portas OR e 4 NOT.
 - b) 9 portas AND, 3 portas OR e 2 NOT.
 - c) 10 portas AND, 4 portas OR e 2 NOT.
 - d) 11 portas AND, 4 portas OR e 2 NOT.
5. Utilizando-se somente portas XOR, podemos implementar portas:
 - a) NOT.
 - b) OR e NOT.
 - c) AND e NOT.
 - d) NDA